

Digital Logic Gates

2016/10/3

范真璋

Ex1

實驗內容：

Exercise 1

- Find and show the sum of minterms ($F1$) of the following truth table
- Find and show the product of maxterms ($F2$) of the following truth table
- Verify $F1 = F2$ (using Dataflow modeling)

x	y	z	F	F'
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

程式碼：

```
module Ex1(F1, F2, x, y, z);
output F1, F2;
input x, y, z;

wire F1, F2, x, y, z;

assign F1 = (~x&~y&~z) | (~x&~y&z) | (x&~y&~z) | (x&y&z);
assign F2 = (x|~y|z) & (x|~y|~z) & (~x|y|~z) & (~x|~y|z);

endmodule
```

```

module Ex1_tb;


    reg x;
    reg y;
    reg z;
    // Outputs
    wire F1;
    wire F2;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    Ex1 uut (
        .x(x),
        .y(y),
        .z(z),
        .F1(F1),
        .F2(F2)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        x=0;y=0;z=0;
        #10 x=0;y=0;z=1;
        #10 x=0;y=1;z=0;
        #10 x=0;y=1;z=1;
        #10 x=1;y=0;z=0;
        #10 x=1;y=0;z=1;
        #10 x=1;y=1;z=0;
        #10 x=1;y=1;z=1;
        #10 $finish;
    end
endmodule

```

實驗結果及分析：

 

Sum of minterms (F1) = $x'y'z' + x'y'z + xy'z' + xyz$ (a sum of AND terms)

Product of maxterms (F2) = $(x+y'+z)(x+y'+z')(x'+y+z)(x'y'z)$ (OR terms)


由實驗結果圖中的波形得知 $F1 = F2$

Ex2

實驗內容：

 Exercise 2

- Derive $(x \downarrow y) \downarrow z = (x + y)z'$ and $x \downarrow (y \downarrow z) = x'(y + z)$ (applying DeMorgan's theorem)
- Verify $(x \downarrow y) \downarrow z = (y \downarrow x) \downarrow z$ (using Structural level modeling)
- Verify $(x \downarrow y) \downarrow z \neq x \downarrow (y \downarrow z)$ (using Structural level modeling)



程式碼：

```
module Ex2(S1, S2, S3, S4, C1, C2, C3, C4, x, y, z);
output S1, S2, S3, S4, C1, C2, C3, C4;
input x, y, z;

wire S1, S2, S3, S4, C1, C2, C3, C4, x, y, z;

nor(S1, x, y);
nor(S2, S1, z);
nor(C1, y, x);
nor(C2, C1, z);

nor(S3, x, y);
nor(S4, S3, z);
nor(C3, y, z);
nor(C4, C3, x);

endmodule
```

```

module Ex2_tb;
    reg x;
    reg y;
    reg z;
    // Outputs
    wire S1;
    wire S2;
    wire S3;
    wire S4;
    wire C1;
    wire C2;
    wire C3;
    wire C4;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    Ex2 uut (
        .x(x),
        .y(y),
        .z(z),
        .S1(S1),
        .S2(S2),
        .S3(S3),
        .S4(S4),
        .C1(C1),
        .C2(C2),
        .C3(C3),
        .C4(C4)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        x=0;y=0;z=0;
        #10 x=0;y=0;z=1;
        #10 x=0;y=1;z=0;
        #10 x=0;y=1;z=1;
        #10 x=1;y=0;z=0;
        #10 x=1;y=0;z=1;
        #10 x=1;y=1;z=0;
        #10 x=1;y=1;z=1;
        #10 $finish;
    end
endmodule

```

實驗結果及分析：



$$(x \downarrow y) \downarrow z = [(x + y)' + z]' = (x + y)z'$$

$$x \downarrow (y \downarrow z) = [x + (y + z)']' = x'(y + z)$$

由實驗結果圖中的波形得知 $S2 = C2$ ，所以 $(x \downarrow y) \downarrow z = (y \downarrow x) \downarrow z$

$S4 \neq C4$ ，所以 $(x \downarrow y) \downarrow z \neq x \downarrow (y \downarrow z)$


Ex3

實驗內容：

 Exercise 3

■ $F1 = (x \oplus y) \oplus z$, $F2 = x \oplus (y \oplus z)$, $F3 = x \oplus y \oplus z$

■ Verify $F1 = F2 = F3$ (using Schematic)



(a) Using 2-input gates




(b) 3-input gate

x	y	z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(c) Truth table

電路圖：

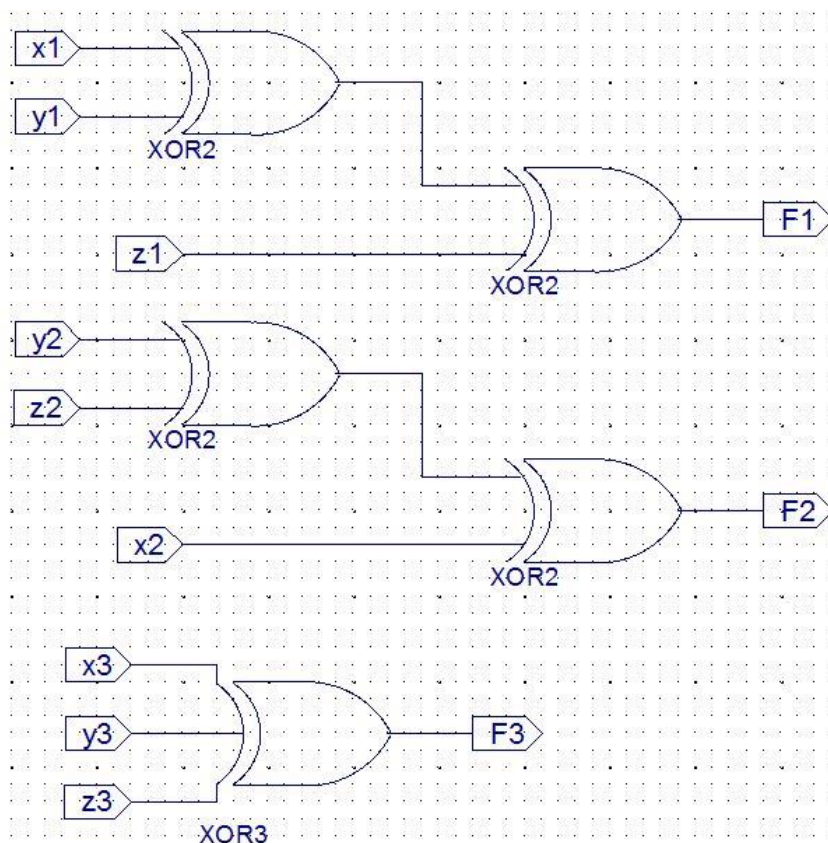

程式碼：


```
module Ex3_Ex3_sch_tb(); // Initialize Inputs
    initial begin
        // Inputs
        reg x1;
        reg x2;
        reg x3;
        reg y1;
        reg y2;
        reg y3;
        reg z1;
        reg z2;
        reg z3;

        // Output
        wire F1;
        wire F2;
        wire F3;

        // Bidirs

        // Instantiate the UUT
        Ex3 UUT (
            .x1(x1),
            .x2(x2),
            .x3(x3),
            .y1(y1),
            .y2(y2),
            .y3(y3),
            .z1(z1),
            .z2(z2),
            .z3(z3),
            .F1(F1),
            .F2(F2),
            .F3(F3)
        );
    end
endmodule
```

實驗結果及分析：

 

由實驗結果圖中的波形得知 $F1 = F2 = F3$